

Lab 6

1. Measurement of offset voltage and bias currents

(a) Measurement of V_{os}

$$i) \quad V_o = V_{os} \left(1 + \frac{R_2}{R_1}\right) + R_2 I_B^-$$

ii) For dominating V_{os} with negligible $I_B^- \Rightarrow$

$$V_{os} = \frac{V_o}{1 + \frac{R_2}{R_1}} \approx \frac{V_o}{R_2/R_1}$$

$$iii) \quad R_1 = 10.2 \Omega \quad R_2 = 10 \text{ k}\Omega$$

$$iv) \quad V_o = 9 \text{ mV}$$

$$\Rightarrow V_{os} = \frac{9 \text{ mV}}{10 \text{ k}\Omega / 10.2 \Omega} = \frac{9 \text{ mV} \times 10.2}{10 \text{ k}} = 9.18 \times 10^{-6} \text{ V} = 9.18 \text{ }\mu\text{V}$$

(b) Measurement of bias current I_B^-

(i) $V_- = V_+ \Rightarrow V_o = V_- + I_B^- R = V_{os} + I_B^- R$

(ii) $R = 10 M\Omega \Rightarrow I_B^- = \frac{V_o}{R}$

(iii) $R = 10.17 M\Omega \quad V_o = 0.5 V$

$$\Rightarrow I_B^- = \frac{0.5}{10.17 \times 10^6} = 0.0491 \times 10^{-6} A = 0.0491 \mu A$$

$$A \times 10^{-9} = 0.0491 \times 10^{-6} \times 10^9 = 49.1 nA$$

(i) Measurement of bias current I_B^+

$$(ii) \quad V_+ = I_B^+ R + V_{os}$$

$$V_o = V_- = V_+ = I_B^+ R + V_{os}$$

$$(iii) \quad R = 10 \text{ M}\Omega \quad \Rightarrow \quad I_B^+ = \frac{V_o}{R}$$


$$(iii) \quad R = 10.17 \text{ M}\Omega \quad V_o = -0.5 \text{ V}$$

$$\Rightarrow I_B^+ = \frac{-0.5}{10.17 \text{ M}\Omega} = -49.1 \text{ nA}$$

2. Measurement of Open-Loop gain

ii) $R_{in} = 5K\Omega$ $R_{Fb} = 10K\Omega$ $R_2 = 100\Omega$

$R_1 = 99.5K\Omega$ $R_{Fb} = 5K\Omega$

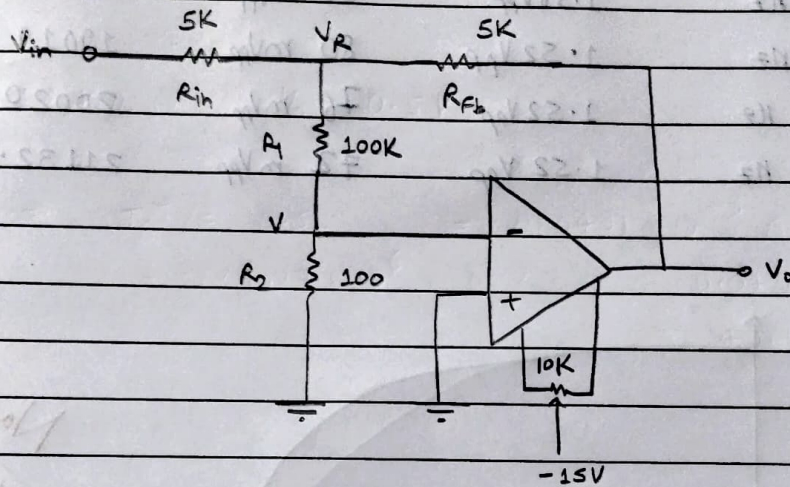


iii) $V_o = 0$

iii) $V_o = -982.4 mV$

iv) $|A_{OL}| = \left| \frac{V_o}{V_R} \right| \frac{R_1 + R_2}{R_2}$ $\frac{R_1 + R_2}{R_2} = \frac{100K + 100}{100} = 1001$

Freq.	V_o	V_R	A_{OL}
10 KHz	100 mVpp	8 Vpp	12.5125
1 KHz	800 mVpp	6.6 Vpp	121.33
500 Hz	1.2 Vpp	4.92 Vpp	244.14 63
100 Hz	1.56 Vpp	1.32 Vpp	1183
20 Hz	1.56 Vpp	280 mVpp	5577
10 Hz	1.52 Vpp	200 mVpp	7607.6

Freq	V_0	V_P	A_{OL}
9 Hz	1.56 Vpp	200 mVpp	7807.8
8 Hz	1.56 Vpp	200 mVpp	7807.8
7 Hz	1.56 Vpp	160 mVpp	9759.75
6 Hz	1.56 Vpp	108 mVpp	13717.4074
5 Hz	1.56 Vpp	100 mVpp	15615.6
4 Hz	1.56 Vpp	80 mVpp	19019
3 Hz	1.52 Vpp	80 mVpp	19019
2 Hz	1.52 Vpp	76 mVpp	20020
1 Hz	1.52 Vpp	72 mVpp	21132.22

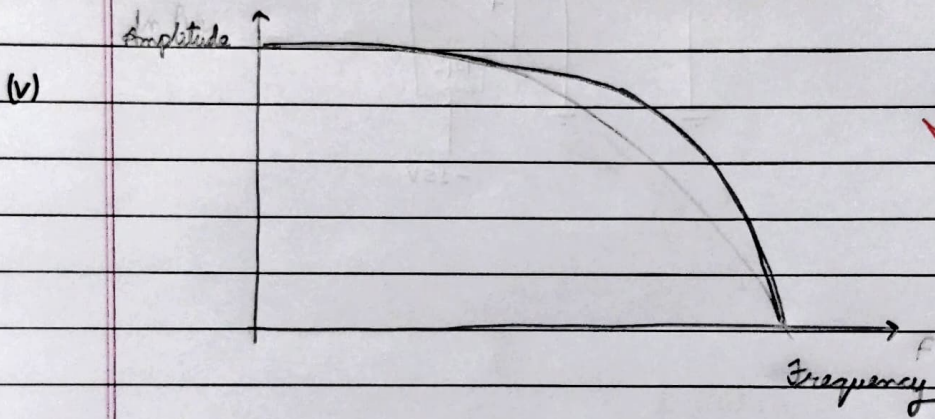

Naman
14/02/25