

Lab 9

1. Input voltage $V_{inpp} = 21.33 \text{ mV}$
 Output voltage $V_{outpp} = 218.3 \text{ mV}$

$$\text{Observed gain} = \frac{218.3}{21.33} \approx 10 \quad (\text{theoretical gain})$$

2. Input voltage $= 22.11 \text{ mV}_{pp}$
 Output voltage $= 23.3 \text{ mV}_{pp}$

$$\text{Observed gain} = \frac{23.3}{22.11} = 1.05$$

$$\text{Input voltage} = 2.23 \text{ V}_{bias}$$


$$\text{Output voltage} = 2.422 \text{ V}_{dc}$$

$$\text{Observed gain} = \frac{2.422}{2.23} = 1.086$$

3.	V_{DS1}	V_{DS2}	I_{ref}	I_{copy}
	0V	3.98V	2mA	0mA
	0.5V	3.98V	2mA	1.13mA
	1V	3.98V	2mA	1.75mA
	1.5V	3.98V	2mA	1.93mA
	2V	3.98V	2mA	1.98mA
	2.5V	3.98V	2mA	2mA
	3V	3.98V	2mA	2.02mA
	3.5V	3.98V	2mA	2.03mA
	3.93V	3.98V	2mA	2.04mA
	4.43V	3.98V	2mA	2.05mA
	4.92V	3.98V	2mA	2.06mA
	5.41V	3.98V	2mA	2.06mA
	5.9V	3.98V	2mA	2.07mA

V_{DS2}	V_{DS1}	I_{ref}	I_{copy}
6.4V	3.48V	2mA	2.07mA
6.89V	3.98V	2mA	2.07mA
7.38V	3.98V	2mA	2.08mA
7.88V	3.57V	2mA	2.08mA

PMOS Current Mirror

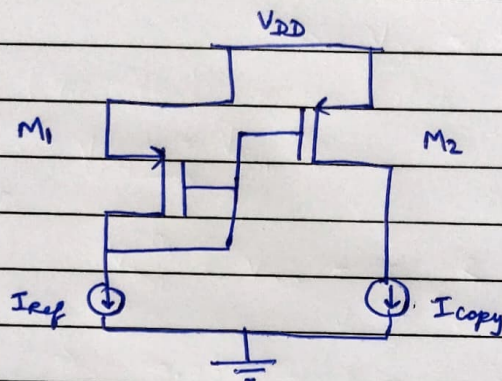

Naman
21/3/25