

# Lab 8

## 1. MOSFET Characterization

(a), (b)  $K_n = 0.633541167 \text{ mA/V}^2$   
 $V_{th} = 0.81016 \text{ V}$

(c) done

## 2. Common Source (CS) Amplifier with Resistive Load

$$I_{Ds} = \frac{K_n}{2} (V_{in} - V_{th})^2 \quad g_m = K_n (V_{in} - V_{th})$$

$$V_{in} = \frac{V_{dd} + V_m}{1 + \frac{A_v}{2}} + V_{th}$$

$V_{bias}$

$$1 + \frac{A_v}{2}$$

$$A_v > 18 \text{ dB}$$

$$A_{v, \text{mid}} = -g_m (R_D || R_o)$$

(ii)  $V_{th} = 0.5 \text{ V}$   $K_p = 200 \text{ } \mu\text{A/V}^2$

$$A_v > 18 \text{ dB}$$

$$\Rightarrow 20 \log_{10} A_v > 18$$

$$\Rightarrow A_v > 7.943$$

$$A_v = -g_m R_D$$

$$g_m = K_n (V_{in} - V_{th})$$



$$g_m R_D > 7.943$$

$$K_n (V_{in} - V_{th}) R_D > 7.943$$

$$0.000633541267 (V_{in} - 0.81016) R_D > 7.943$$

$$V_{in} > \frac{12.537.46}{R_D} + 0.81016$$

$$\text{also, } V_{in} < \frac{V_{DD}}{1 + \frac{A_v}{2}} + V_{th}$$

$$\text{taking } R_D = 33 \text{ k}\Omega \quad V_{in} = 1.3 \text{ V} = V_{bias}$$

$$\Rightarrow A_v = 10.24 > 7.943$$

$$\text{doing } V_{in} = \frac{V_{DD} - V_{th}}{1 + A_v/2} + V_{th}$$

$$\Rightarrow V_{th} = 2.01 \text{ V}$$

$$(V_{out})_{DC} = V_{DD} - I_D R_D = V_{DD} - \frac{A_v}{2} (V_{bias} - V_{th})$$

$$= 5 - 5.12 (1.3 - 0.81016) = 2.49 \text{ V}$$

$$V_{gs} = 1.3 \text{ V} \quad V_{ds} = V_{out} = 2.49 \text{ V}$$

$$I_D = 7 \times 10^{-5} \text{ A}$$

$$g_m = K_n (V_{bias} - V_{th}) = 31 \times 10^{-5} \text{ A/V}$$

$$\text{Measured } |A_v| = \left| \frac{2.5526 - 2.3552}{1.290 - 1.309} \right| = 10.3894 \approx 10.39$$



### 3. Common Source (CS) Amplifier with Diode Connected Load

at  $V_{out}$   $g_{m2} V_{gs2} = g_{m1} V_{gs1}$   $V_{gs1} = V_{in}$   
 $V_{gs2} = -V_{out}$

$$g_{m1} = \sqrt{2 I_{d1} K_{n1}} \quad g_{m2} = \sqrt{2 I_{d2} K_{p2}}$$

$$A_v = \frac{V_{out}}{V_{in}} = -\frac{g_{m1}}{g_{m2}} = -\sqrt{\frac{K_{n1}}{K_{p1}}}$$

$$K_{n1} (V_{in} - V_{th1})^2 = K_{p2} (V_{dd} - V_{out} - V_{th2})^2$$

$$V_{in} = \sqrt{\frac{K_{p2}}{K_{n1}}} (V_{dd} - V_{out} - V_{th2}) + V_{th1}$$

$$V_m = V_{out} - (V_{in} - V_{th1})$$

$$V_{in} = 10mV_{pp} \quad 1k\Omega \quad + V_{bias} \quad V_{dd} = 5V$$

$$K_{n1} = 0.633541167 \mu A/V^2$$

$$V_{th1} = 0.81016V$$

$$K_{p2} = 200 \mu A/V^2$$

$$V_{th2} = -0.5V$$

$$A_v = -\sqrt{\frac{K_{n1}}{K_{p2}}} = -1.78$$

Let  $V_m = 1V$

$$\Rightarrow 1 = V_{out} - (V_{in} - 0.81016) \quad \text{--- ①}$$

$$V_{in} = 17.76755 (5 - V_{out} + 0.5) + 0.81 \quad \text{--- ②}$$

①  $\Rightarrow \Rightarrow V_{out} = V_{in} + 0.189$

②  $\Rightarrow -V_{out} = \frac{V_{in} - 0.81}{17.76755} - 4.5$

$$\Rightarrow -17.76755 V_{in} + 76.595 = V_{in} - 0.81$$

$$\Rightarrow V_{in} = \frac{77.405}{18.76755} = V_{bias} = 2.069V$$

$$\Rightarrow V_{out} = \frac{1.689}{1} = 2.259$$



from simulation  $\Rightarrow$

$$|A_v| = \left| \frac{2.2781 - 2.2471}{2.0601 - 2.077} \right|$$

$$= -1.834 \approx -1.78 = \text{calculated}$$

$$V_{11} = 1.5V \quad V_{12} = 1.5V$$

$$\frac{V_{11}}{1.5V} = \frac{V_{12}}{1.5V} = \frac{V_{13}}{1.5V} = 1A$$

$$(V_{11} - V_{12} - 1.5V)_{1.5V} = (V_{12} - V_{13})_{1.5V}$$

$$1.5V + (V_{11} - V_{12} - 1.5V) \frac{1.5V}{1.5V} = 1V$$

$$(V_{11} - V_{12}) - 1.5V = 1V$$

$$V_3 = 1.5V \quad 2.5V + 0.5V + 1.5V = 4.5V$$

$$V_{11} = 1.5V + 2.5V = 4.0V$$

$$V_{12} = 1.5V + 2.5V = 4.0V$$

$$V_{13} = 1.5V + 2.5V = 4.0V$$

$$V_{14} = 1.5V + 2.5V = 4.0V$$

$$V_{15} = 1.5V + 2.5V = 4.0V$$

$$V_{16} = 1.5V + 2.5V = 4.0V$$

$$(2.012.0 - 1.5V) - 1.5V = 1 \quad \in$$

$$1.5V + (2.0 + 1.5V - 2) \frac{2.012.0 - 1.5V}{1.5V} = 1V$$

$$0.51.0 + 1.5V = 1.5V \quad \in$$

$$2.4 - 1.5V - 1.5V = 1.5V -$$

$$2.250.0 - 1.5V$$

$$1.5V - 1.5V = 2.250.0 - 1.5V + 1.5V = 2.250.0 - 1.5V \quad \in$$

$$1.5V - 1.5V = 1.5V - 1.5V = 1.5V \quad \in$$

$$2.250.0 - 1.5V = 1.5V \quad \in$$



#### 4. Current Mirror (cm) design

$$V_{dd} = 8V \quad I_{ref} = 2mA$$

$$I = \frac{k_n}{2} (V_{gs} - V_{th})^2$$

$$2 \times 10^{-3} = 633.54 \times 10^{-6} (V_{gs} - 0.810)^2$$

$$\Rightarrow V_{gs} - 0.810 = 2.5128$$

$$\Rightarrow V_{gs} = 3.323V$$

$$V_{gs1} = V_{ds1}$$

$$V_{ds1} = V_{dd} - I_{ref} R$$

$$\Rightarrow 3.323 = 8 - 2 \times 10^{-3} R \quad \Rightarrow R = 2339 \Omega$$

$$I_{copy} = I_{ref} \Rightarrow V_{ds2} = 3.305$$

Naman  
7/3/25